پاسخ تمرین سری یکم طراحی سیستمهای کامپیوتری دیجیتال

امین احسانیمهر / شماره دانشجویی: 9924300

مهرسا عربزاده / شماره دانشجویی: ۹۹۲۴۳۰۵۱

* Eventها در هر بخش هایلایت شدهاند.

* Eventهایی که فاصله آنها با Event قبلی کمتر از مقدار delay سیگنال هستند، با رنگ زرد هایلایت شدهاند و روی موج خروجی با نقطه چین مشخص شدهاند.


1.

a: ('0', 0ns), ('1', 10ns), ('0', 20ns)


b: ('0', 0ns), ('1', 15ns), ('0', 30ns)

n1: ('0', 0ns), ('1', 3ns), ('0', 18ns), ('1', 33ns)

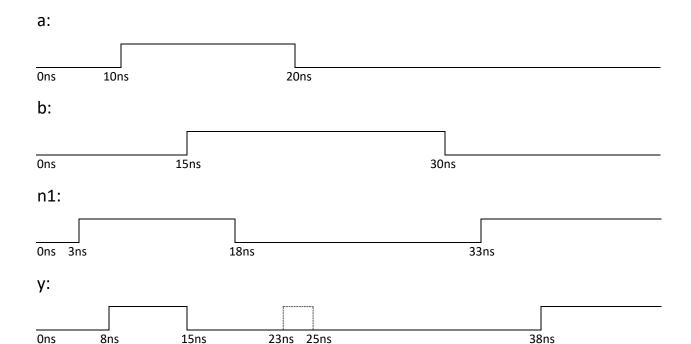y: ('0', 0ns), ('1', 8ns), ('0', 15ns), ('1', 23ns), ('0', 25ns), ('1', 38ns)



```
2.
a: ('0', 0ns), ('1', 10ns), ('0', 20ns)
b: ('0', 0ns), ('1', 10ns), ('0', 30ns)
c: ('0', 0ns), ('1', 15ns), ('0', 35ns)
d: ('0', 0ns), ('1', 5ns)
e: ('0', 0ns), ('1', 10ns), ('0', 35ns)
n1: ('0', 0ns), ('1', 10ns+1\delta), ('0', 20ns+1\delta), ('0', 30ns+1\delta)
n2: ('0', 0ns), ('0', 5ns+1 \delta), ('1', 10ns+1 \delta), ('1', 33ns+1 \delta), ('0', 35ns+1 \delta)
n3: ('0', 0ns), ('1', 13ns+1\delta), ('0', 18ns), ('1', 23ns+1\delta), ('0', 38ns)
y: ('0', 0ns), ('0', 9ns+1\delta), ('0', 14ns+1\delta), ('1', 17ns+1\delta), ('0', 22ns), ('1', 24ns+1\delta),
('0', 27ns+1\delta), ('0', 34ns+1\delta), ('0', 37ns+1\delta), ('1', 39ns+1\delta), ('0', 42ns)
a:
0ns
     10ns
                        20ns
b:
0ns
     10ns
                                            30ns
c:
0ns
                15ns
                                                      35ns
d:
0 5ns
e:
Ons 10ns
                                                      35ns
```

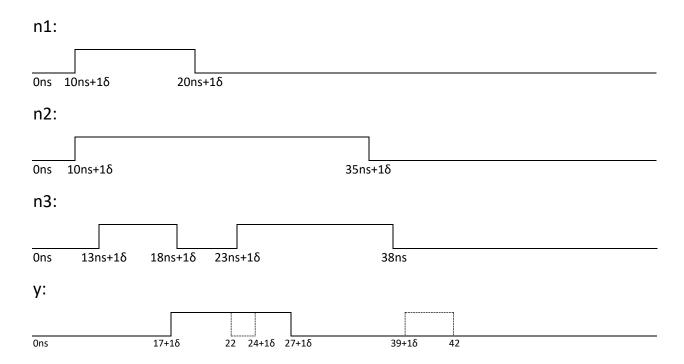

```
3.
a: ('0', 0ns), ('1', 10ns), ('0', 20ns)
b: ('0', 0ns), ('1', 15ns), ('0', 30ns)
n1: ('0', 0ns), ('1', 0ns+1\delta), ('0', 15ns+1\delta), ('1', 30ns+1\delta)
y: ('0', 0ns), ('1', 0ns+2\delta), ('0', 10ns+1\delta), ('1', 15ns+2\delta), ('0', 20ns+1\delta), ('1', 15ns+2\delta)
30ns+2\delta)
0ns
            10ns
                                                20ns
b:
0ns
                          15ns
                                                                                   30ns
n1:
Ons Ons+1\delta
                        15 \text{ns} + 1\delta
                                                                                30 \text{ns} + 1\delta
y:
Ons Ons+2\delta 10ns+1\delta 15ns+2\delta
                                            20 ns + 1\delta
                                                                                   30ns+2δ
4.
y: ('0', 0ns), ('1', 0ns+1\delta), ('0', 0ns+2\delta), ('1', 0ns+3\delta), ...
y:
0ns
                                              0ns+2δ
```

0ns+3δ

0ns+1δ