



Computer Aided Digital System Design
HW No.3

با استفاده از کد همروند و GENERATE یک مقایسه کننده n بیتی طراحی کنید. در ابتدا یک مقایسه کننده یک بیتی مدل کنید و سپس با استفاده از GENERATE یک نسخه n بیتی از آن به صورت Generic مدل کنید. سپس آن را با استفاده از Testbench تست کنید.